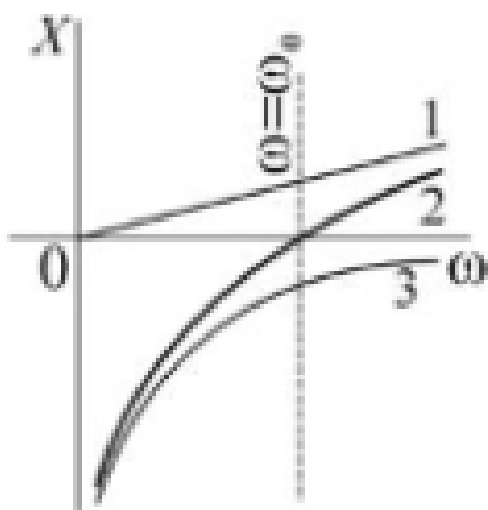


Укажите частотную характеристику реактивного сопротивления последовательного резонансного контура $X(\omega)$



- ☐ 1
- ☒ 2
- ☐ 3
- ☐ на рисунке не показана

Общее время:

00-50-52

Номер кадра:

[illegible]


Предыдущий

Следующий

Сохранить

Заквершнть

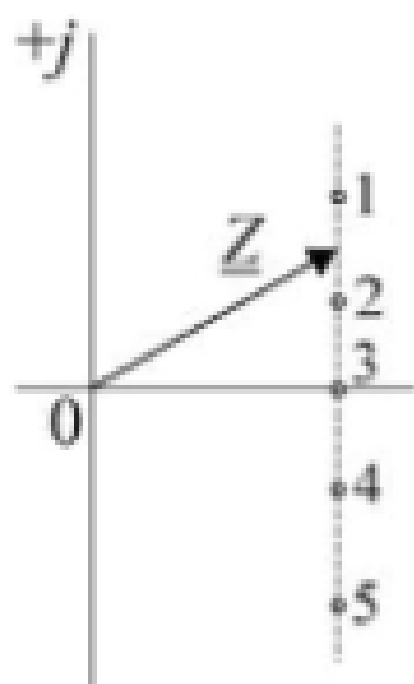Укажите точку, соответствующую резонансу в последовательном контуре.



- | | |
|----------------------------------|---|
| <input type="radio"/> | 1 |
| <input type="radio"/> | 2 |
| <input checked="" type="radio"/> | 3 |
| <input type="radio"/> | 4 |
| <input type="radio"/> | 5 |

Общее время:


[illegible]

00:58:43

Номер кадра:

[illegible]

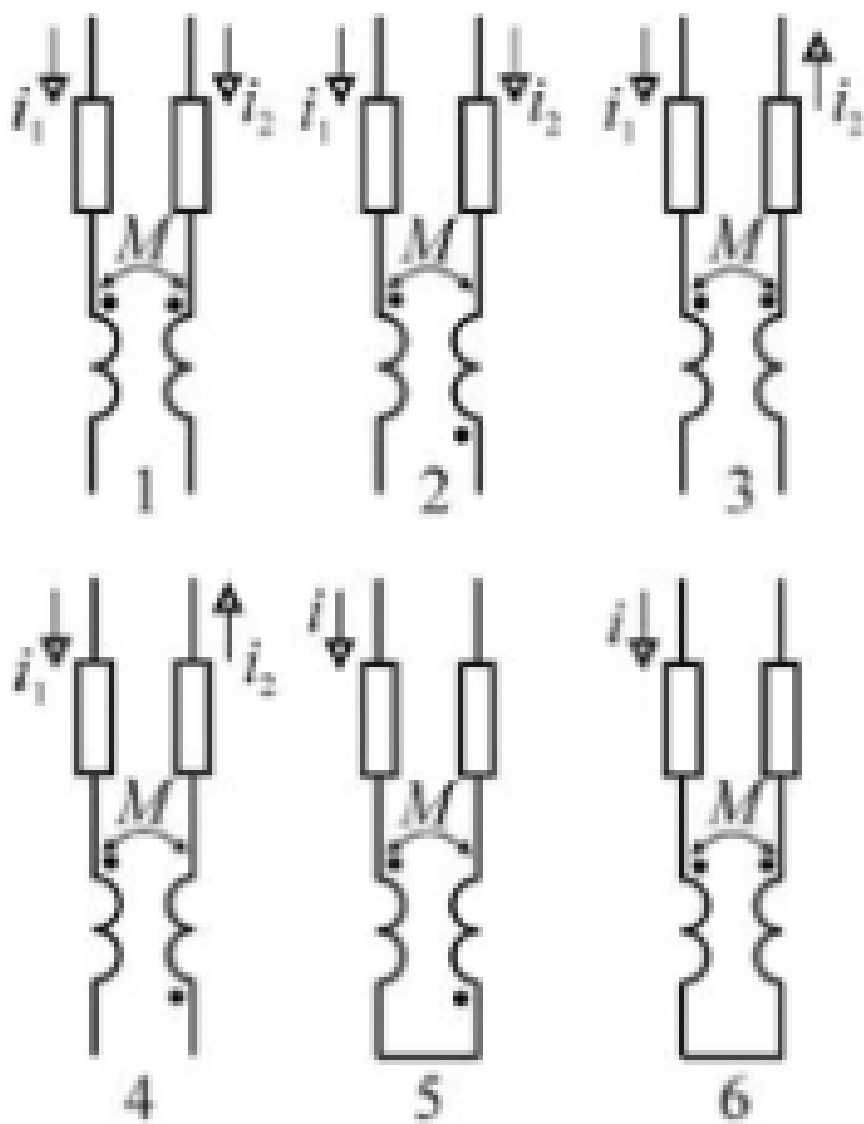Укажите схемы, соответствующие встречному включению катушек.



- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3 |
| <input type="checkbox"/> | 4 |
| <input type="checkbox"/> | 5 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6 |

Какие утверждения справедливы для трехфазной нагрузки, соединенной треугольником?

- ☐ линейный ток равен фазному
- ☒ линейный ток равен сумме (разности) двух фазных токов
- ☐ линейное напряжение равно фазному
- ☒ линейное напряжение равно сумме (разности) трех фазных напряжений

Общее время: 00:53:29

Номер кадра:

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >

frame3610


Повторить

Следующий

Следующий


Следующий

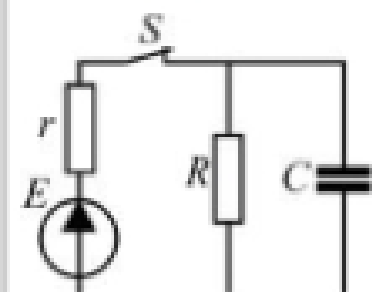Параметры цепи: $E = 20$ В; $r = 10$ Ом; $R = 90$ Ом; $C = 100$ мкФ. Чему равна длительность переходного процесса после размыкания ключа в мс?



10

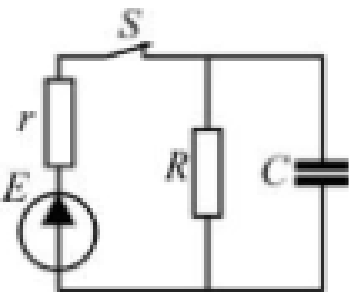Параметры цепи: $E = 20$ В; $r = 10$ Ом; $R = 90$ Ом; $C = 100$ мкФ. Чему равна длительность переходного процесса после размыкания ключа в мс?



30

Общее время:




00:46:27

Номер кадра:


<	1	2	3	4	5	6	7	8	9													>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

[Предыдущий](#) [Следующий](#) [Сохранить](#) [Завершить](#)

Параметры цепи: $E = 50$ В; $r = 5$ Ом; $R = 45$ Ом; $C = 50$ мкФ. Чему равно установившееся значение напряжения на резисторе R после замыкания ключа в В?

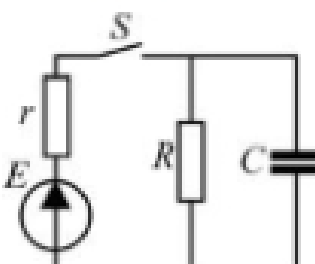

October 1998

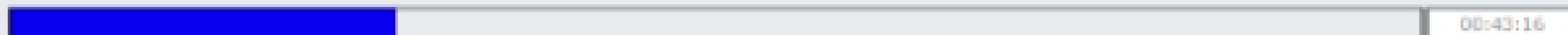

Номер кадра:


[illegible][Предыдущий](#)

[Следующий](#)

Сохранить


Завершить

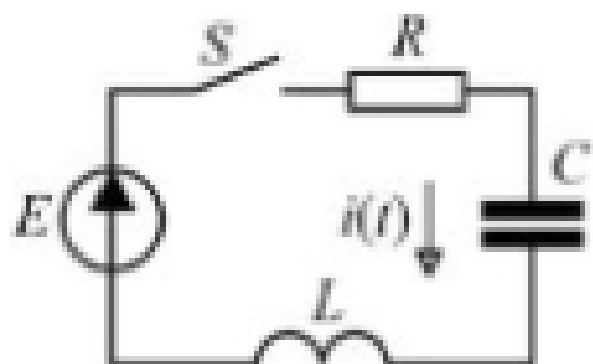Как нужно изменить величину резистора R , чтобы переходный процесс стал апериодическим?



- ☒ увеличить
- ☐ уменьшить
- ☐ характер переходного процесса не зависит от величины R

06:00:00:0000

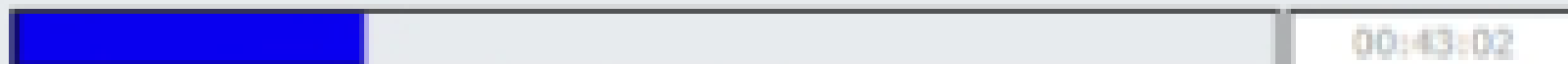

Нормативные акты:

[<](#)
[1](#)
[2](#)
[3](#)
[100](#)

Примечания

Следующий

Cooper-Hill

[illegible]

Чему равно действующее значение основной гармоники тока $i = 4 + 1,41 \sin(100t - \pi/3) + 0,707 \cos(500t)$ [А]?

Общее время:



How to Read:

[illegible]

Примечание

Содержание

Coxprimo

3.000 PLANT b